

學號:B06902136


系級:資工四

姓名:賴冠毓


1. Circuit diagram

(有些電路功能相同，但由於 bubble pushing 後取最佳狀況，所以有不同樣貌)

6-bit unsigned comparator: 10 個

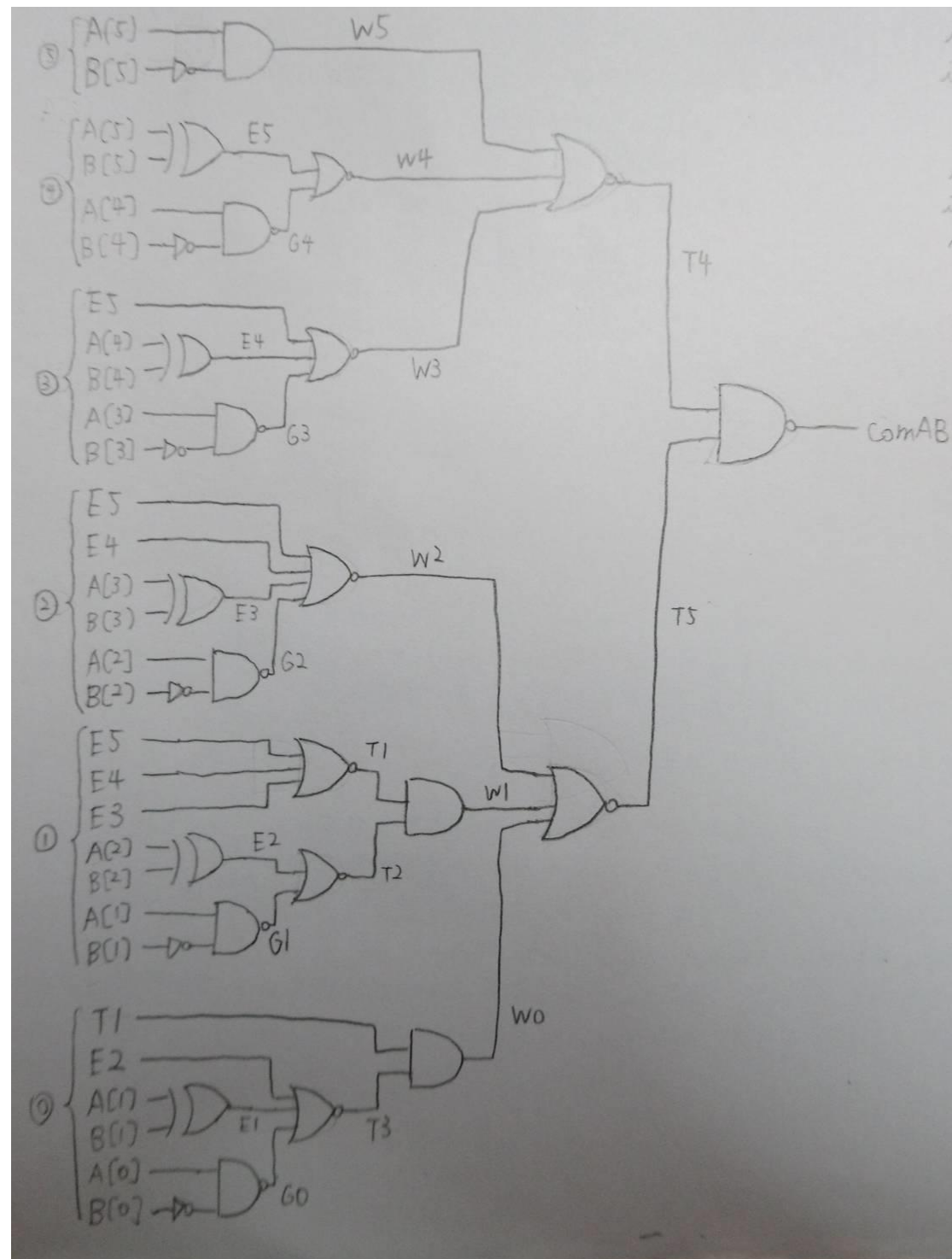


ivcom: com 前後相反的結果(也是 10 個)

 

half adder: 一組 2 個，共 5 組


如果至少有一個 com_ij 的 $i < j$ ，為上

如果兩個 com_ij 的 $i > j$ ，則為下

 


Choose rank0: 計算 bool0

$i=0$ 為上， $i=1, 2, 3$ 為中， $i=4$ 為下

 


Choose rank1: 計算 bool1

$i=0, 4$ 為左, $i=1, 2, 3$ 為右

 


Choose rank2: 計算 bool2

$i=0, 4$ 為左, $i=1, 2, 3$ 為右

 


Choose rank3: 計算 bool3

$i=0, 4$ 為左, $i=1, 2, 3$ 為右

 


Choose rank4: 計算 bool4


$i=0$ 為上, $i=1, 2, 3$ 為中, $i=4$ 為下

 

把 bool 轉成 index: 5 個, 一個 bool 配一個

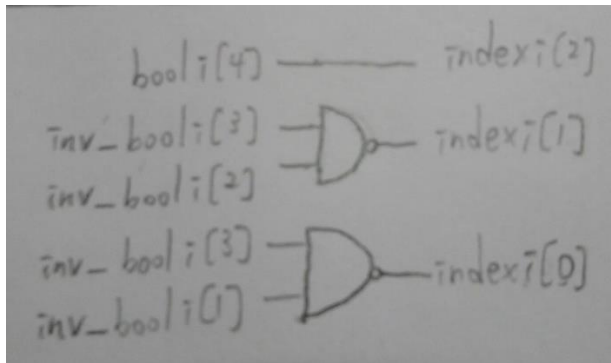

用 index 選數字：一組 6 個(1 bit 1 個)，共 5 組

 


2. Discussion

(1) how I sort these numbers

先做出兩個數字的比較器，從 1-bit 開始：

| A | B | $G(A > B)$ |
|---|---|------------|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

 

2-bit unsigned comparator: (2 位數:10)


可分為兩種情況：

Case 1: 在首位數就比出大小


Case 2: 首位數相等，在末位數才比出大小

| $A[i]$ | $B[i]$ | $E[i](A[i]=B[i])$ |
|--------|--------|-------------------|
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

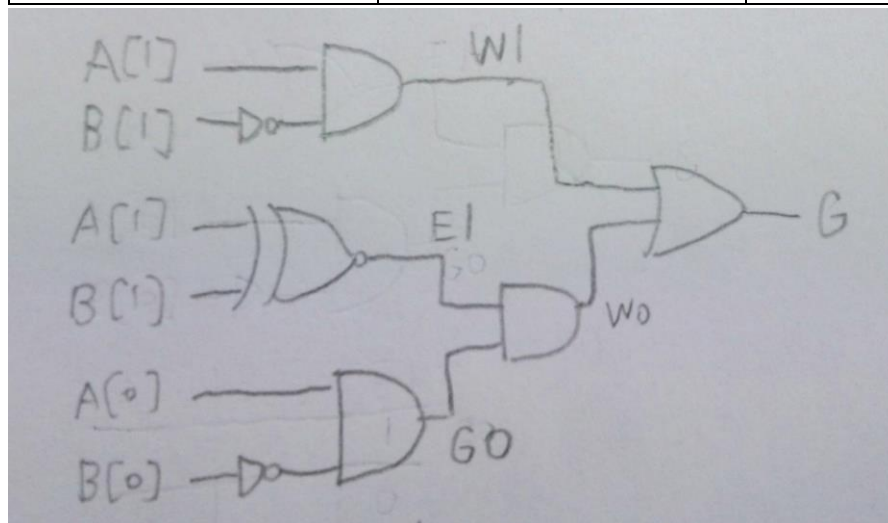

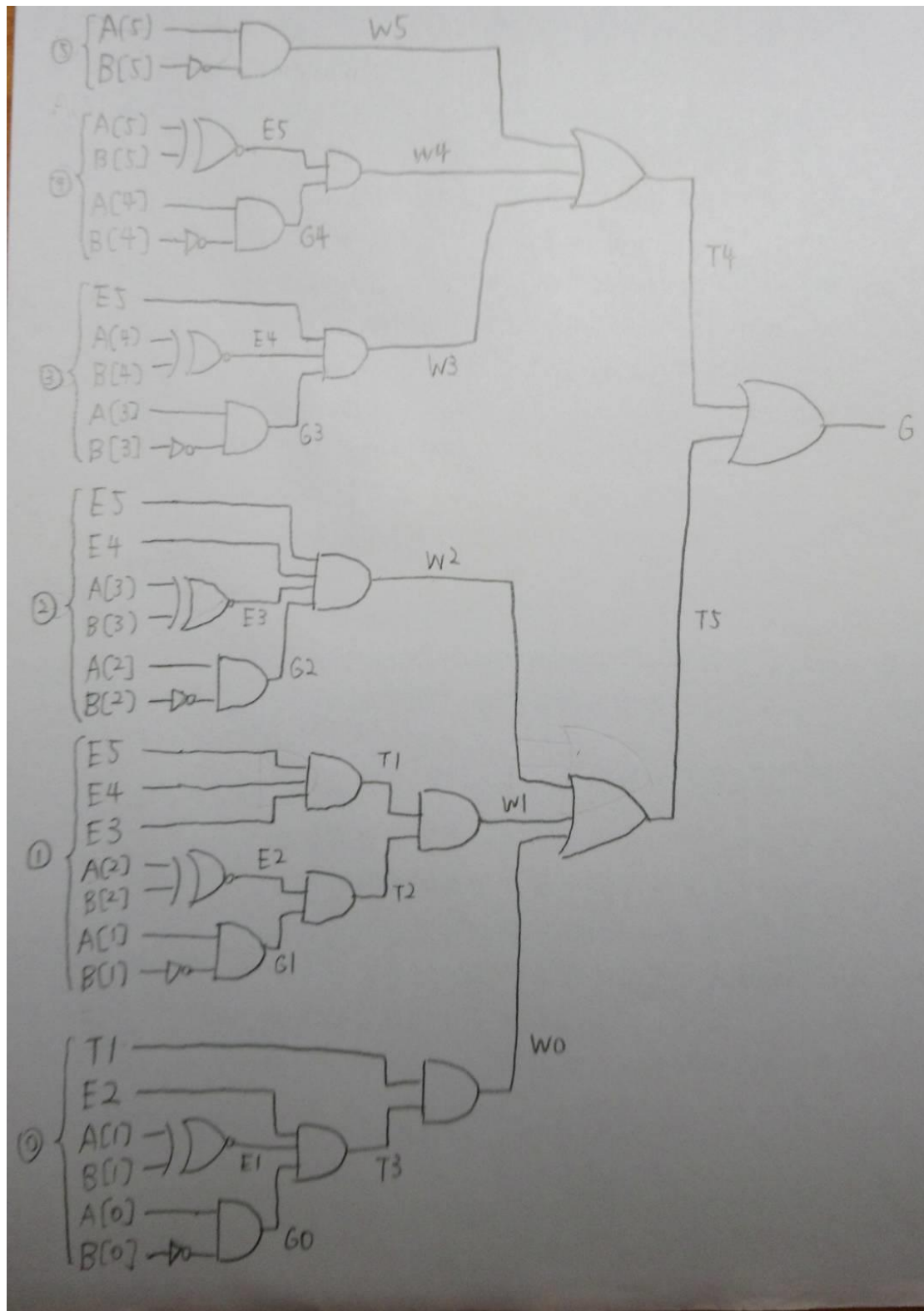由上 2 個例子，可推導出 6-bit unsigned comparator: (6 位數:543210)
 總共 6 個 case，用 MSD radix sort 看兩個數在第幾位判斷出大小。
 (G 表示 $A[i] > B[i]$; E 表示 $A[i] = B[i]$; W 表示在第 i 位判斷出大小)



再來透過比較器比較出兩兩數字的結果，記錄在 com 裡。com_{ij} 表示第 i 個數跟第 j 個數的比較結果，若 com_{ij}=1，表示第 i 個數大於第 j 個數，反之則小於等於。而 com_{ji} 為 com_{ij} 相反的結果，透過這個方法可以處理兩個數字相等的情況，硬是假定其中一個大，如此一來巧妙避開了之後選數字可能重複選取的問題。


之後每個數總共會有 4 個比較結果，表示它跟其他數比較完的結果，這 4 個結果可以判斷該數字應該要在哪個 rank。我們先將這些數字平行化處理，把每個數字的 4 個結果兩兩用 half adder 相加，得到 $col\ s1/co2\ s2$ 這組數字(總共 5 組，每個數各有一組)。舉例來說如果第 i 個數的比較結果為 1100，那分解成 11/00，相加得到 $col\ s1/co2\ s2=10/00$ 。

再來我們用 5 個 5 位數 bool，判斷每個 rank 我們要選哪個數字，每個 bool 只會有 1 個 bit 為 1(表示我們要選那個數)。舉例來說若 $bool_i=01000$ ，表示 rank i 的數字為 $i3$ 。inv_bool 則為 bool 相反的結果。

我們開始計算每個 rank 各自的 bool:


Choose rank0: 他的比較結果為 1111(大於全部的數)

第 i 個數所有比較結果 AND 起來就是 $bool0[i]$ 。

 


Choose rank1: $col\ s1/co2\ s2=10/01$ or $01/10$ (大於 3 個數)

 運用前面的算好的每組 $col\ s1/co2\ s2$ ，如果符合 $10/01$ or $01/10$ 就 output1。




Choose rank2: $col\ s1/co2\ s2=10/00$ or $01/01$ or $00/10$ (中位數)

 
運用前面的算好的每組 $col\ s1/co2\ s2$ ，如果符合 $10/00$ or $01/01$ or $00/10$ 就 output1。



 Choose rank3: col s1/co2 s2=01/00 or 00/01(大於 1 個數)
運用前面的算好的每組 col s1/co2 s2，如果符合 01/00 or 00/01 就 output1。



 
Choose rank4: 他的比較結果為 0000(沒有大於任何數)
第 i 個數所有比較結果相反 AND 起來就是 bool4[i]。




然後我們要將 5 個 5 位數 bool 轉成 5 個 3 位數 index，表示每個 rank 我們要選的數字的 index。舉例來說若 bool_i=01000，表示 rank i 的數字為 i3，那 index_i 為 011。

| bool | index |
|-------|-------|
| 10000 | 100 |
| 01000 | 011 |
| 00100 | 010 |

| | |
|-------|-----|
| 00010 | 001 |
| 00001 | 000 |

 

最後以 index 作為 CTRL，用 mux 選出正確 rank 的數字。

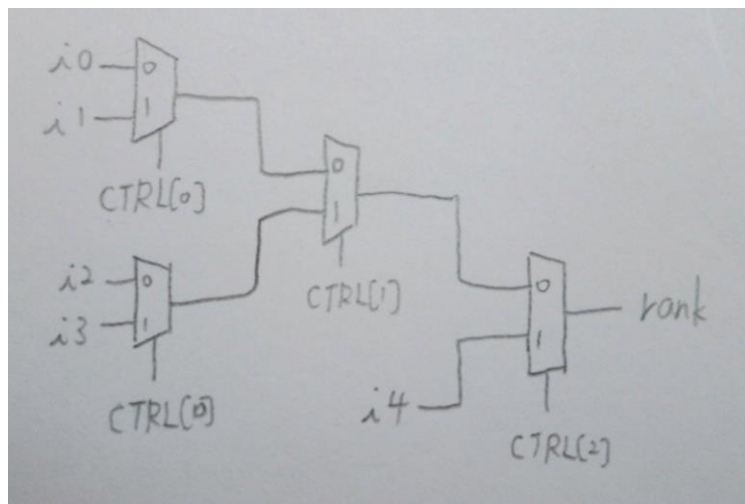

(2) how I improve my critical path

將整個電路的邏輯閘彼此搭配，盡量透過 bubble pushing 換成 NAND、NOR、INV 這種 delay 比較少的 gate，特別將 XNOR 這個 delay 超多的邏輯閘換成 XOR + INV 節省大量時間，同時也把 half adder 換成原始的 XOR 跟 AND 加速。

另外也盡量做平行處理，像最後選數字用 mux 不要一次選一個疊上去，而是根據 index 位數同時做選擇。而有多 input 的 gate 就用，不做多層邏輯閘的疊加。不過這樣還是只從 below 6 降到 below 4 而已 QQ