
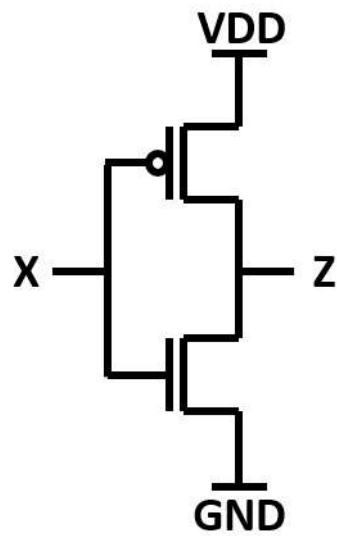
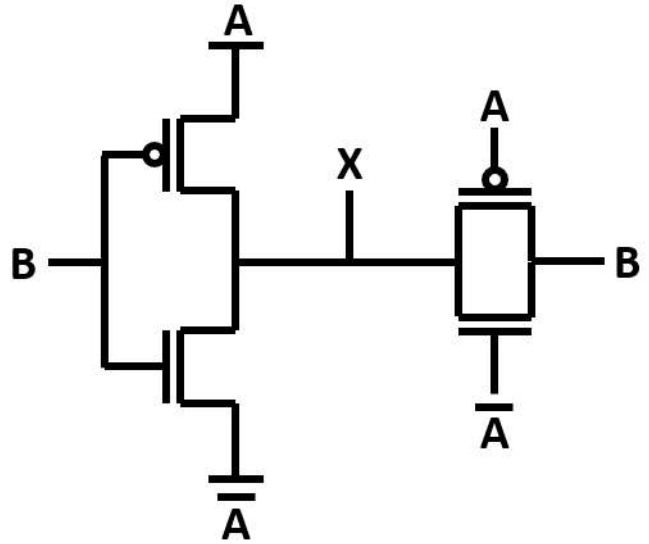



IC Design Homework #2 Answer

1.


(0) EN

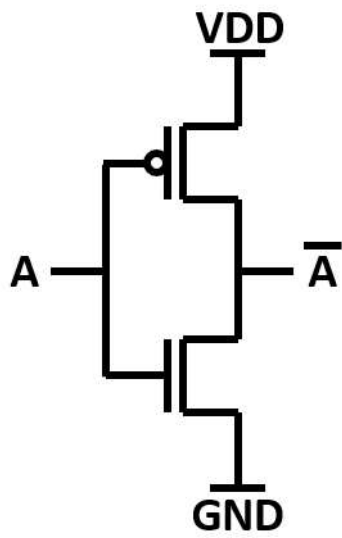






(1) NR2

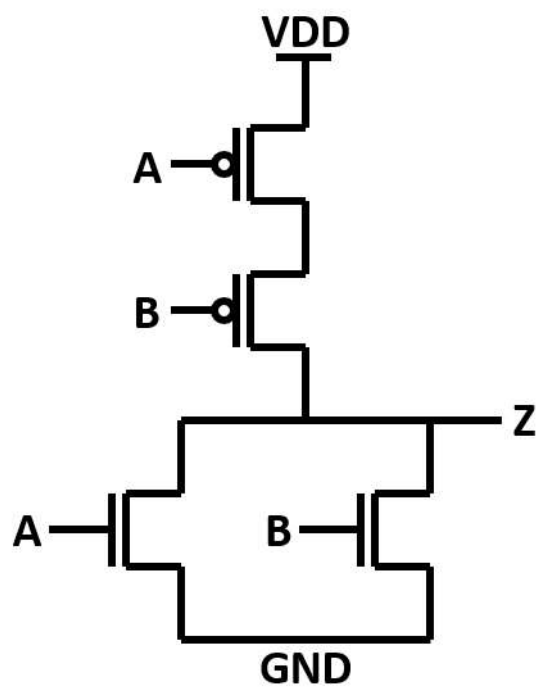


(2) OR2

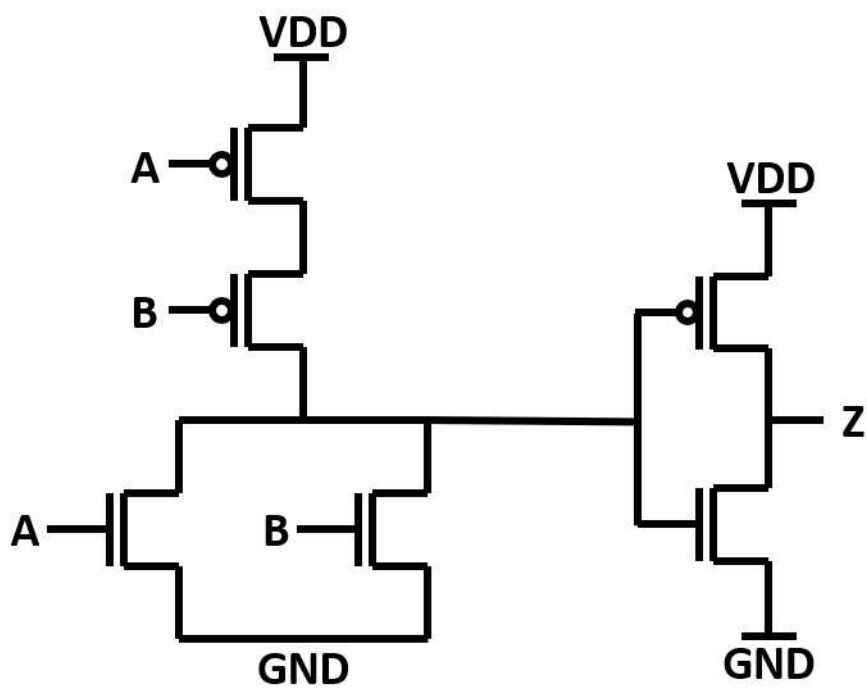


(3) EO3

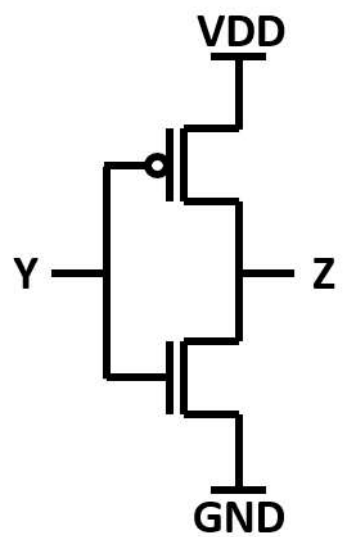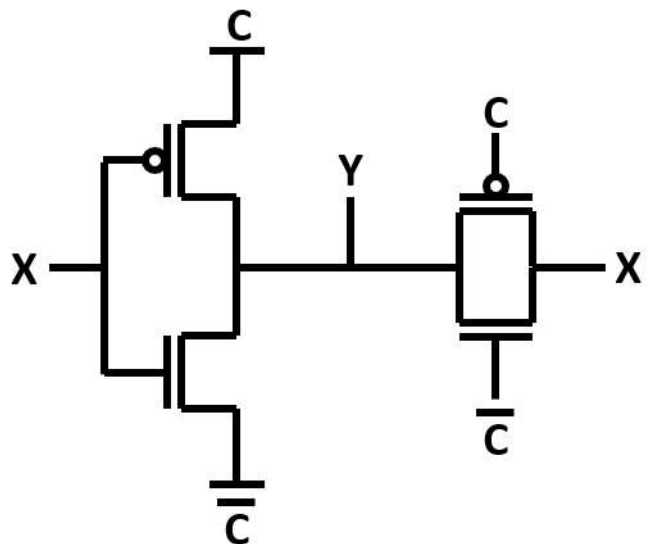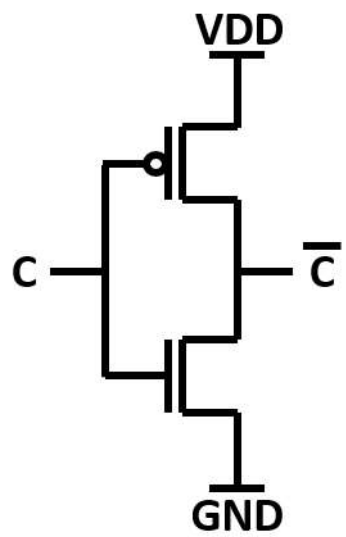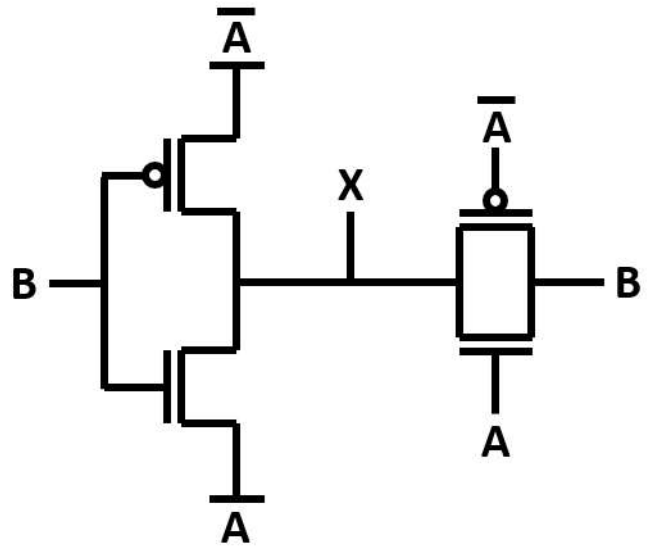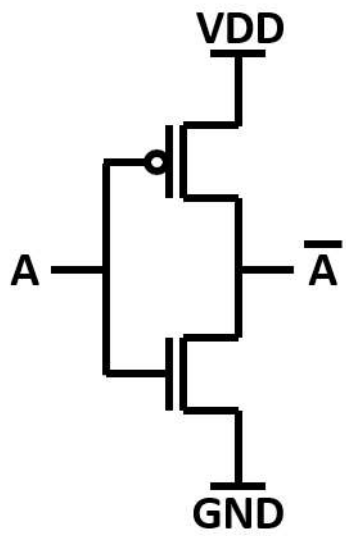


(4) *AN3*

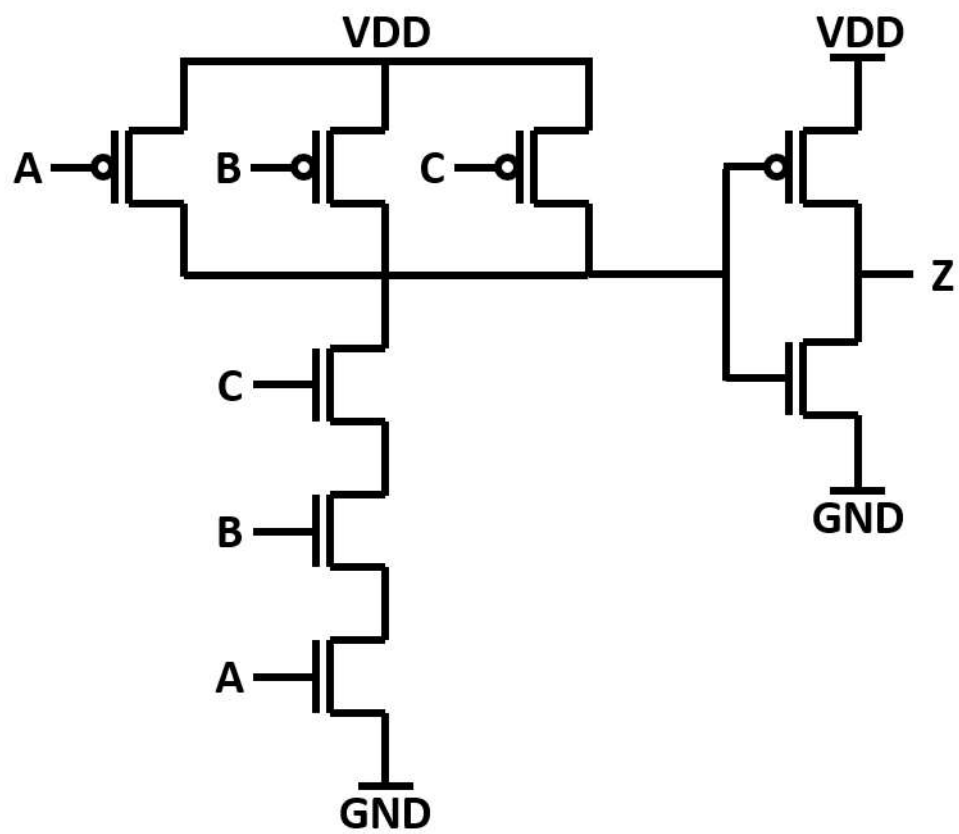




(5) *ND2*

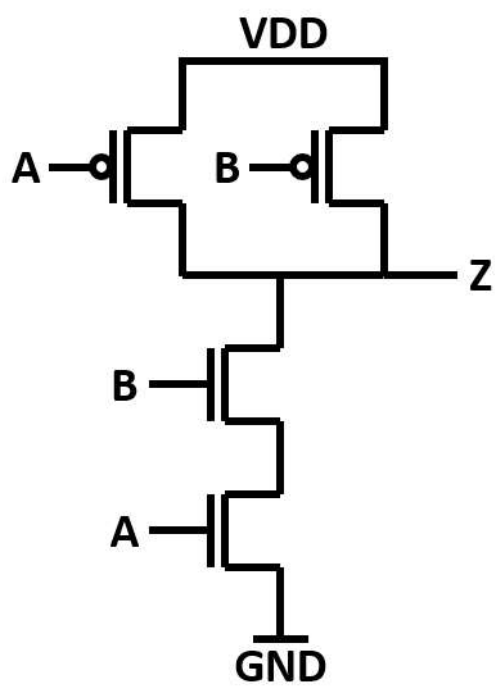


(6) *AN2*

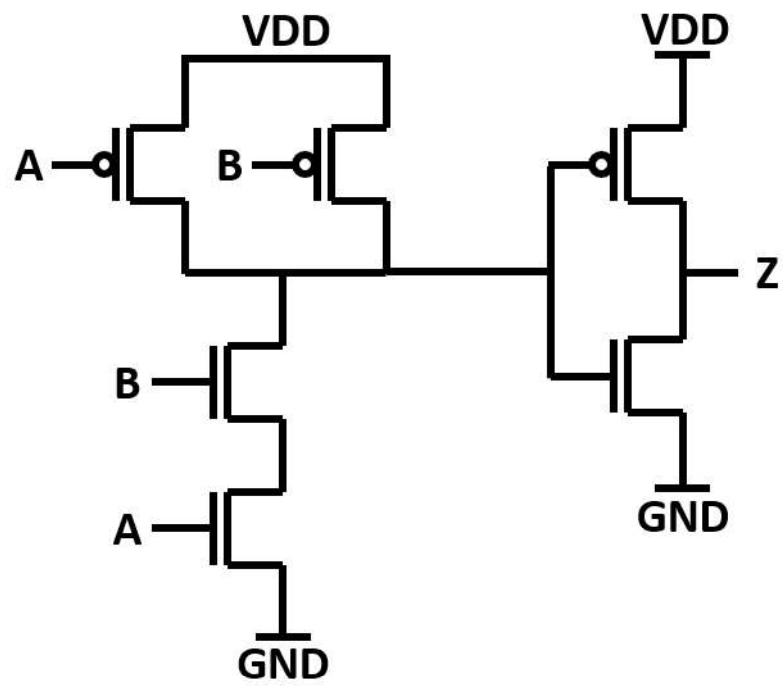


(7) EO

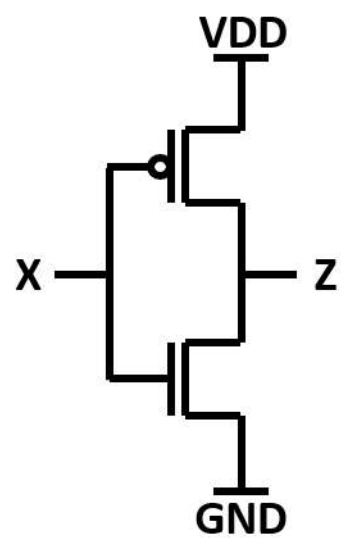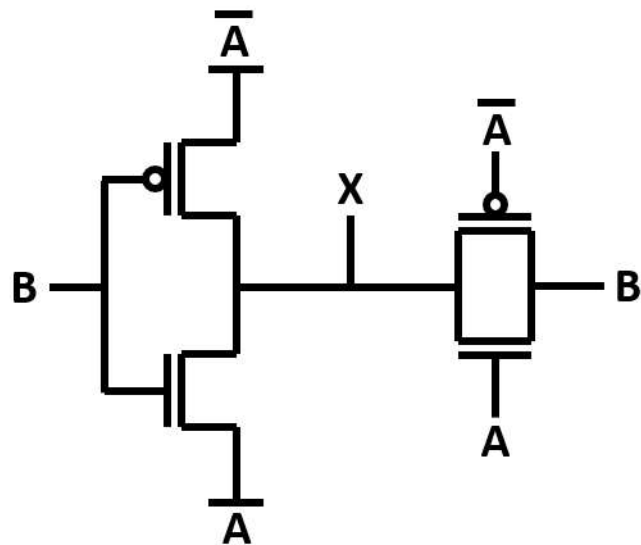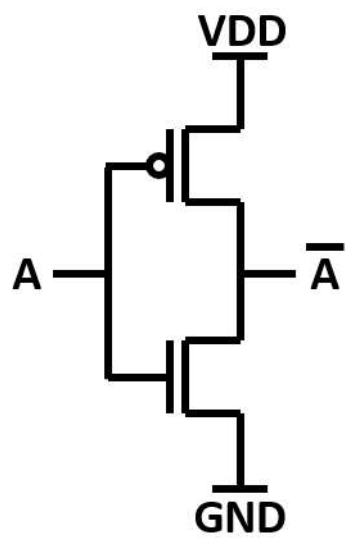

(8) DRIVER

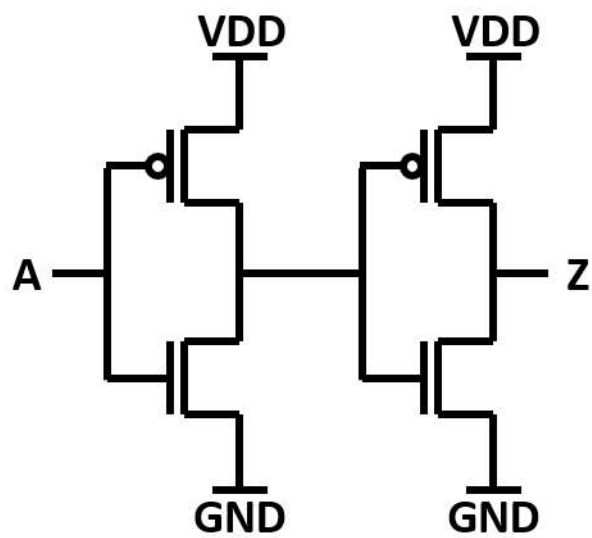

(9) IV

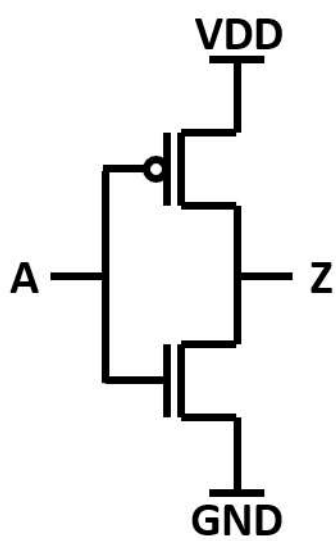

(10) FA

